# Tarjeta de repaso

Mallas y nodos · todo lo esencial en una página · fotografíala con tu celular

## La ecuación de malla

Malla única: Vs = I × Rt (serie disfrazada).
Tantas ecuaciones como ventanas.
Compartido: cae R × (I1 − I2).

## El voltaje de nodo

LCK hecha ecuación: entra = sale.
Cada rama con la Ley de Ohm: I = V / R.
La entrada carga (Vs − VA); cada salida, VA.

## ¿Qué ruta tomo?

Una ventana → malla única.
Dos ventanas → sistema de mallas.
Voltaje de una unión → nodo.

## Limpia primero

Cable en paralelo con un resistor → está EN CORTO.
Cae 0 V: elimínalo del análisis.
Después cuenta ventanas y plantea.

## Comprobaciones gratis

Cada malla debe cerrar su balance (LVK).
Cada nodo debe quedar balanceado (LCK).
Dos métodos, una misma respuesta.

## Errores que cuestan puntos

1. El signo del compartido: (I1 − I2) en una malla, (I2 − I1) en la otra.
2. Analizar el resistor que está en corto.
3. Dar I1 como corriente real del compartido: la real es la diferencia.

## Método exprés

Limpia → cuenta ventanas → LVK por malla → resuelve el sistema → comprueba balances.