# Tarjeta de repaso

Superposición, Thévenin y Norton · todo lo esencial en una página · fotografíala con tu celular

### Apagar fuentes

Fuente de voltaje → CORTO (0 V).
Fuente de corriente → ABIERTO (0 A).
Con todo apagado se ve Rth.

### El retrato Thévenin

Vth: voltaje en VACÍO (sin carga).
Rth: resistencia con fuentes apagadas.
I = Vth / (Rth + RL).

### Norton, el gemelo

In: corriente con terminales en CORTO.
Rn = Rth, la misma.
Conversión: Vth = In × Rn.

### Superposición

Un efecto a la vez: apaga las demás.
Suma ALGEBRAICA: primero asigna signos.
No sirve para potencias: esas, al final.

### Comprobaciones gratis

VRL + I × Rth = Vth, exacto.
Los dos retratos deben convertirse entre sí.
En vacío, las terminales miden Vth.

### Errores que cuestan puntos

1. Apagar al revés (abrir la de voltaje).
2. Calcular Vth con la carga conectada.
3. Sumar parciales sin signos.

### Método exprés

Retira la carga → Vth en vacío → apaga todo y calcula Rth → reconecta → comprueba el balance.