Tarjeta de repaso

El capacitor en CD y CA · todo lo esencial en una página · fotografíala con tu celular

La carga almacenada

Q = C × V (lineal).
µF por V da µC directamente.
Almacena energía en su campo eléctrico.

Combinaciones (al revés)

Paralelo: SUMA directa (junta placas).
Serie: producto / suma (baja del más chico).
En serie y paralelo: el intercambio exacto.

En CD

Se carga, iguala a la fuente y se planta.
Cargado = ABIERTO (corriente cero).
El tiempo exacto: Autoasesoría 08.

En CA

Su carga cambia sin parar, y ese cambio es corriente.
Xc = 1 / (2πfC), en ohms.
Baja si f o C suben.

Comprobaciones gratis

Serie: menor que el más chico.
Paralelo: mayor que el más grande.
Xc grande en graves (f baja), chica en agudos.

Errores que cuestan puntos

1. Confundir las reglas de combinación.
2. Olvidar el prefijo µ (millonésima).
3. Multiplicar por f en Xc (va dividiendo).

Método exprés

Identifica (¿carga, combinación, CD o CA?) → convierte si hace falta → plantea → resuelve con unidad → pregúntate si tiene sentido.