Tarjeta de repaso

El inductor y el transformador · todo lo esencial en una página · fotografíala con tu celular

La energía guardada

$W = \frac{1}{2} \times L \times I^2$ (en joules).
La corriente va al CUADRADO.
Almacena en su campo magnético.

Combinaciones (al derecho)

Serie: SUMA directa, como resistores.
Paralelo: producto / suma.
Convierte mH y µH antes de combinar.

En CD y en CA

Con corriente estable: CONDUCTOR (corto).
En CA: $X_L = 2\pi fL$, en ohms.
SUBE si f o L suben: el espejo de Xc.

El transformador

$n = N_s / N_p$ y $V_s = V_p \times n$.
Solo CA: necesita campo cambiante.
No crea energía: sube V, baja I.

Comprobaciones gratis

Serie: mayor que la más grande.
Paralelo: menor que la más chica.
Elevador: más vueltas en el secundario.

Errores que cuestan puntos

1. Olvidar el ½ o el cuadrado en la energía.
2. Mezclar mH con µH sin convertir.
3. Invertir n (el secundario va arriba).

Método exprés

Identifica (¿energía, combinación, CA o transformador?) → convierte unidades → plantea → resuelve con unidad → pregúntate si tiene sentido.